



Όταν η στάθμη κατέβει κάτω από τον ακροδέκτη 1 τότε ενεργοποιείται το ρελέ
Όταν η στάθμη ανέβει πάνω από τον ακροδέκτη 3 σβήνει το ρελέ